Truth Table for Full Adder

- 1 0 Collapse Duplicated Rows Show All Rows

8 of 8 rows shown

Input_1	Input_2	Input_3	Output_1	Output_2
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	0
1	0	0	1	0
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1

Logisim Diagram of Full Adder

